

En serie

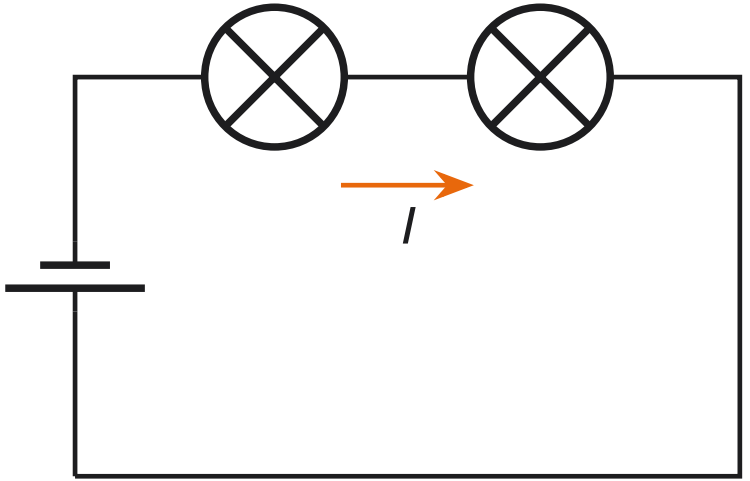

un solo camino:
la misma corriente en todo el circuito

En paralelo

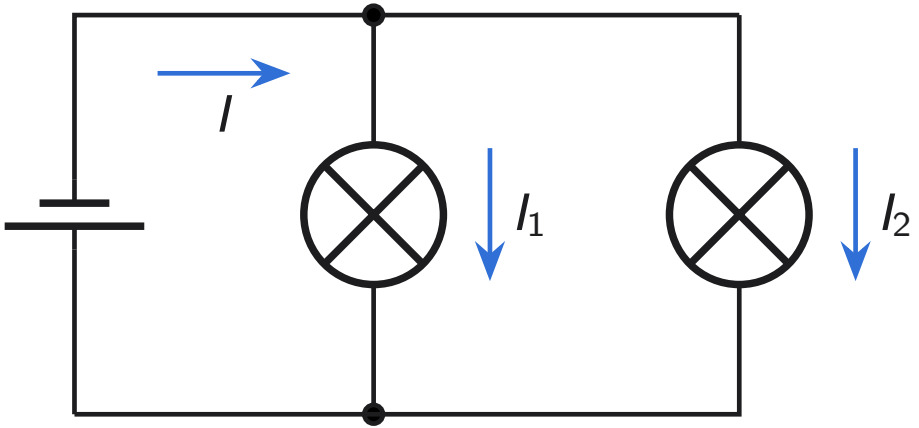

varios caminos:
el mismo voltaje en cada rama