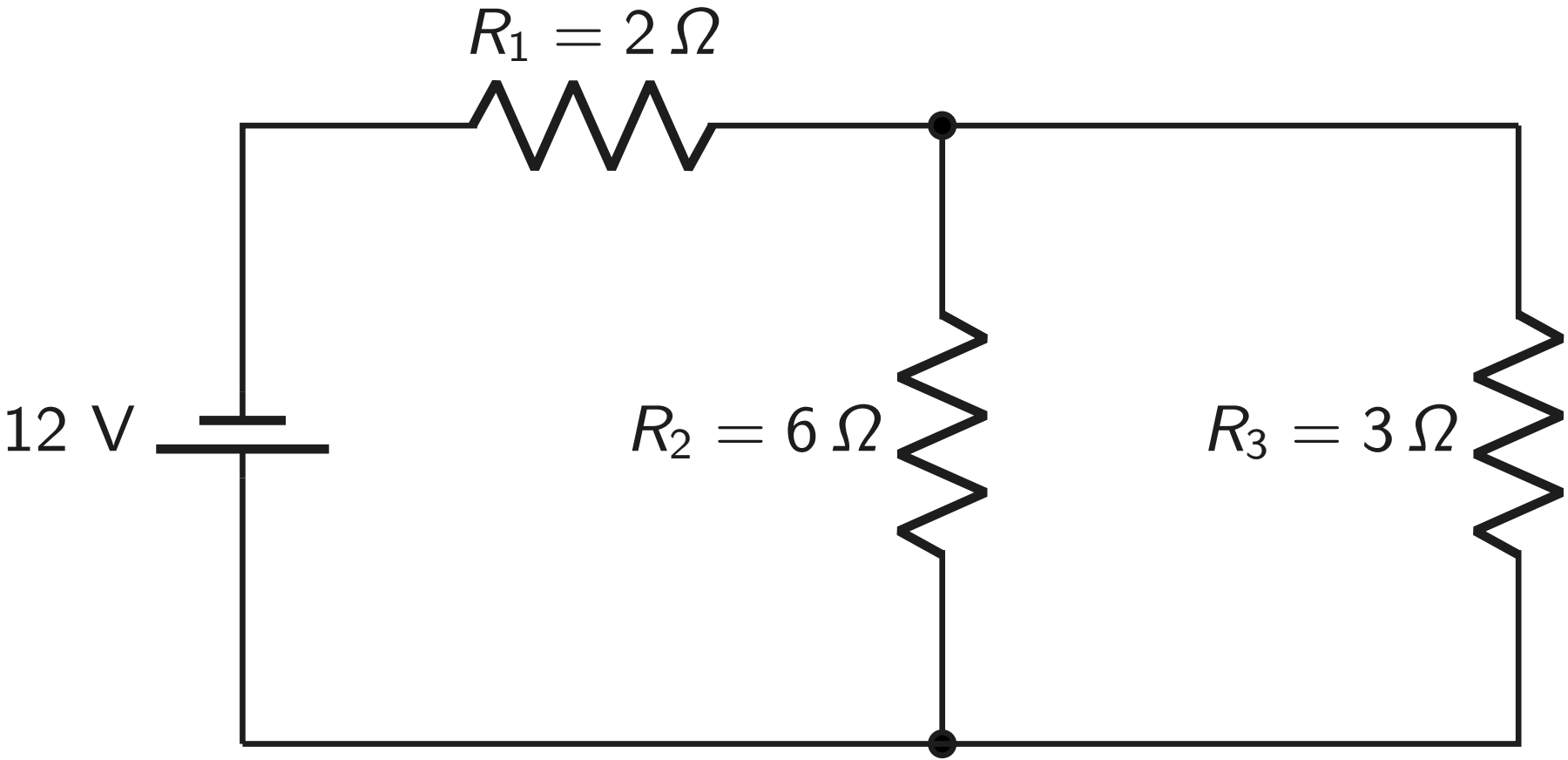
$R_1 = 2\,\Omega$
12 V
$R_2 = 6\,\Omega$
$R_3 = 3\,\Omega$